

Gestion des feux de signalisation pour une voiture électrique



BIN ROSLI Mohd nazrin LAMBERT Florian Groupe Q2 Promo 09/11 Enseignant:
M LEQUEU Thierry
M PAPAZIAN Patrick

PLAN

1) Présentation du projet

2) Partie théorique

3) Réalisation


1) Présentation du projet

Cahier des charges

Enjeu : création d'un système d'éclairage pour un kart électrique

Contraintes:

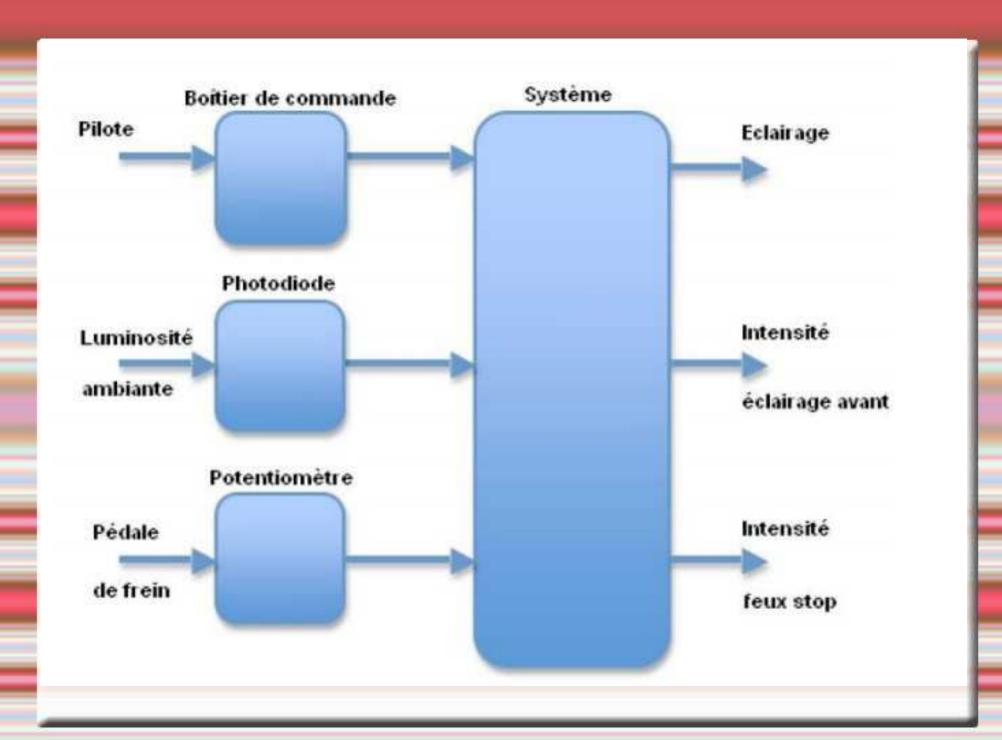- 1) Alimentation du microcontrôleur
- 2) Alimentation de la carte électronique
- 3) Réalisation du circuit de la commande
- 4) Programmation du microcontrôleur
- 5) Gestion des différentes interrupteurs contrôlant les feux



2) Partie Théorique

Les Composants :


- La Lampe
- Le Transistor
- Le Microcontrôleur ATMega 8535
- L'alimentation 12/5 Volts
- La photorésistance et le potentiomètre

La Lampe

- La puissance de 1 watt
- L'alimentation de 12 Volts




Le transistor

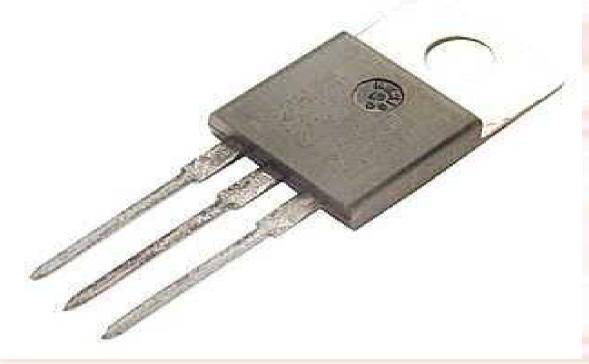


Imax = 20 mAV= 0 - 5 V

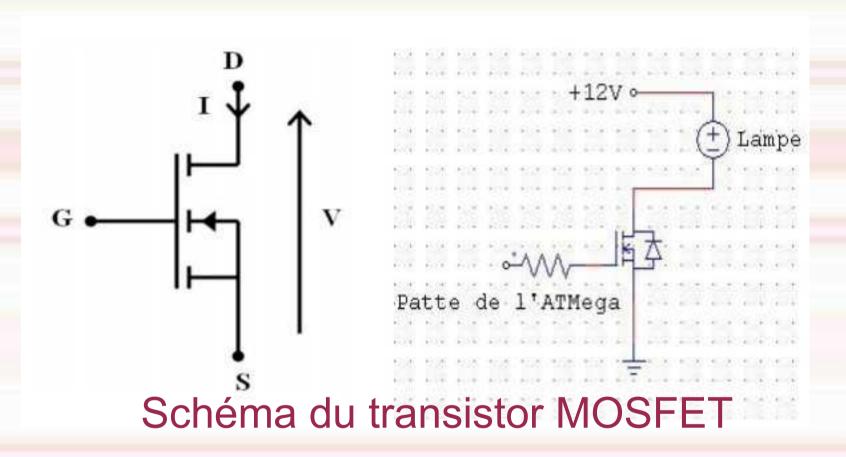MOSFET: Metal Oxide Semiconducteur Field Effet Transistor.



Commander les lampes par l'utilisation d'un microcontrôleur ATMega 8535


Le microcontrôleur ATMega

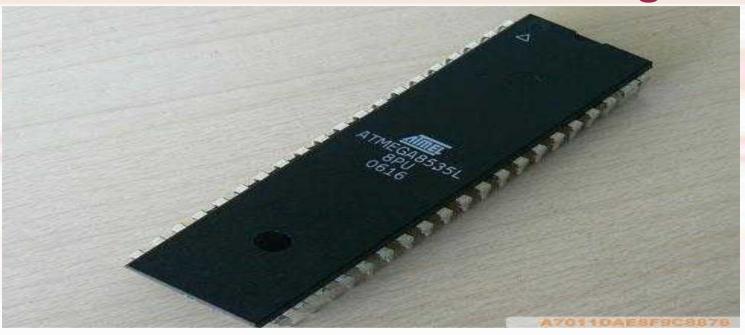

- ATMega 8535
- 4 ports de 8 broches paramétrables
- 3 sorties pouvant être réglées en modulation de largeur d'impulsion(MLI)

L'alimentation 12/5 Volts

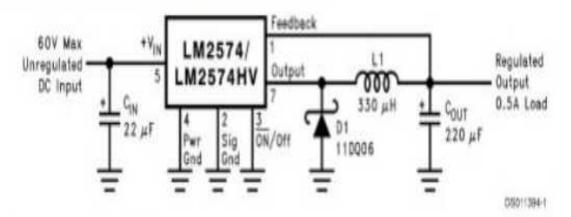Typical Application (Fixed Output Voltage Versions)



Note: Pin numbers are for 8-pin DIP package.

L'alimentation à découpage basée sur un régulateur LM2574


La photorésistance

 Commander les feux de façon progressif



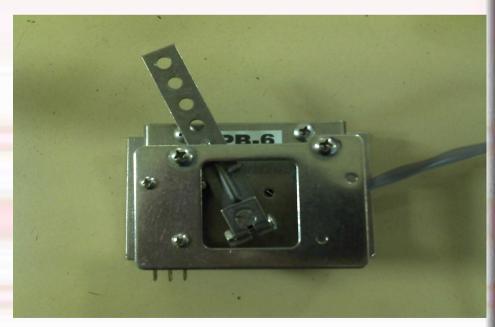 Permettre de faire varier l'intensité lumineuse des feux de stop






La maquette



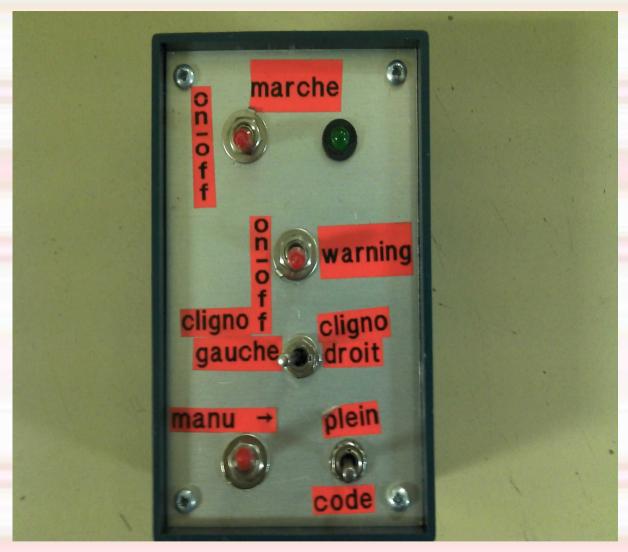- Un prototype basé sur une maquette en bois
- Représente le châssis du kart sur lequel sera fixé 10 lampes à l'avant et 10 lampes à l'arrière




• Un prototype de boîtier de commandes

3) Réalisation


- Entrée
- Sortie
- Alimentation à découpage
- Atmega 8535

Les entrées


◆ LES SORTIES

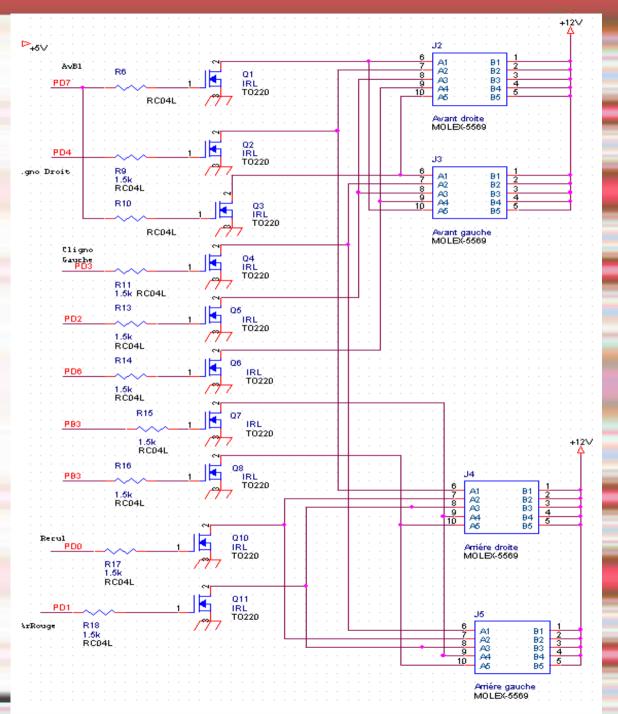


L'alimentation à découpage

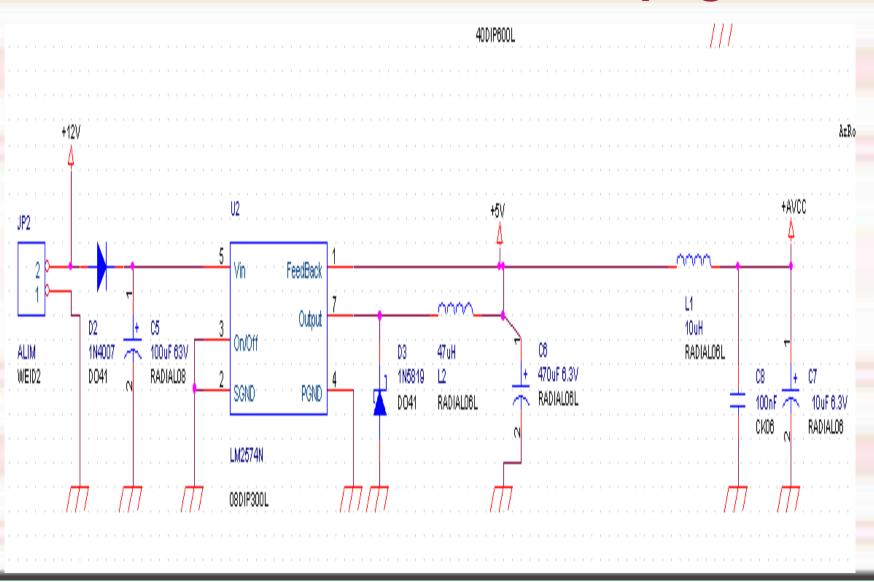


L'Atmega 8535

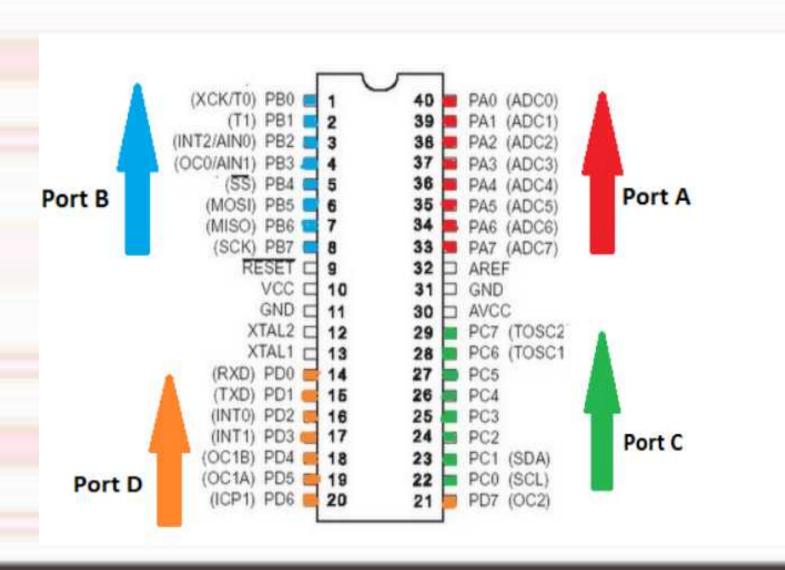

Typon Final

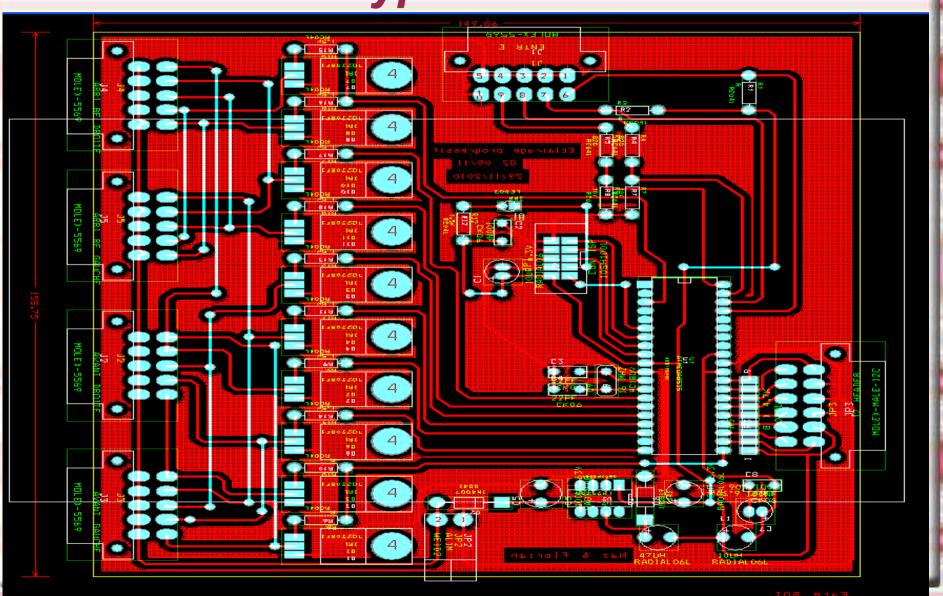

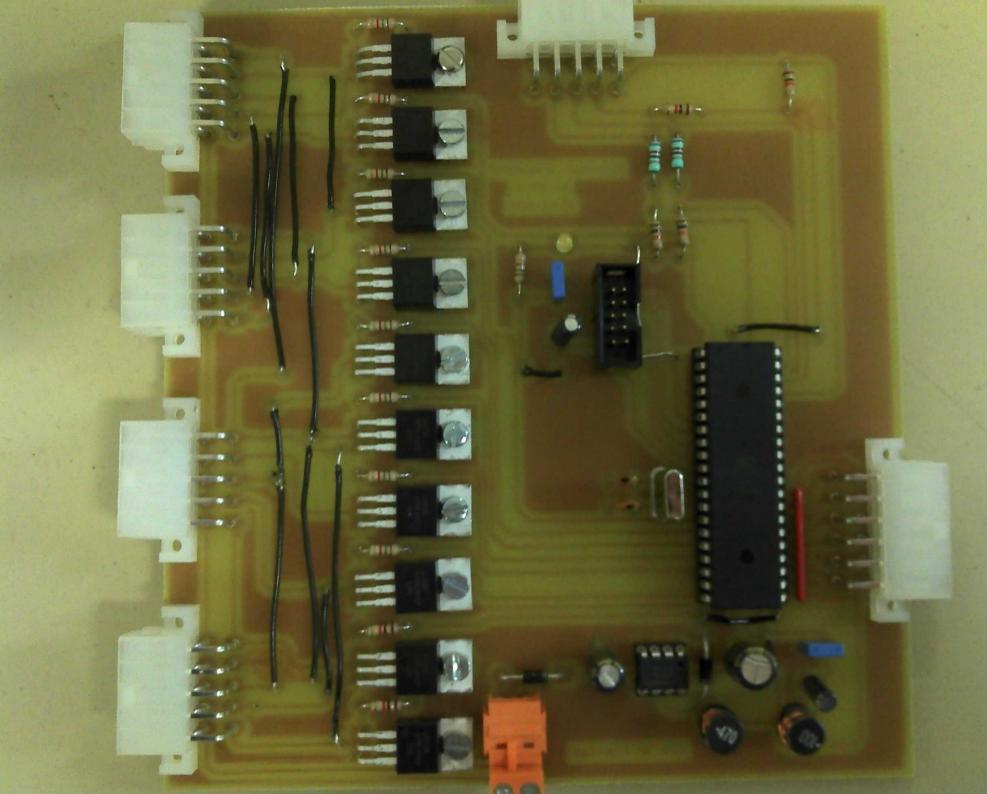

Programmation

- Test des sorties
- Configurations de l'Atmega 8535
- Configuration de la fonction MLI
- Programme principale

Test des sorties

```
while(1)
{
     delay(1000);
     if (Lampe==1)
     Lampe=0;
     else Lampe=1;
}
```

Configuration de l'Atmega


Les ports


```
//Initialisation du port A
PORTA=0x00:
DDRA=0x00:
//Initialisation du port B
PORTB=0x00:
DDRB=0x08;
//Initialisation du port C
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
//Initialisation du port D
PORTD=0x00:
DDRD=0xFF;
```

Fonction MLI


```
//Compteur 0
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
```

Fonction MLI

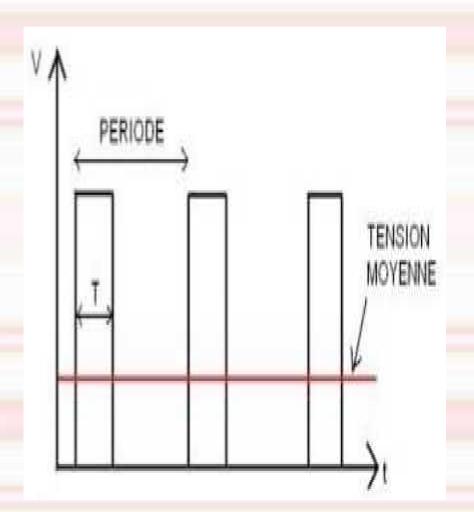


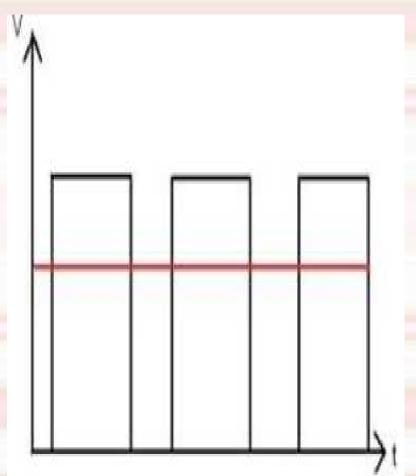

Ordinogramme

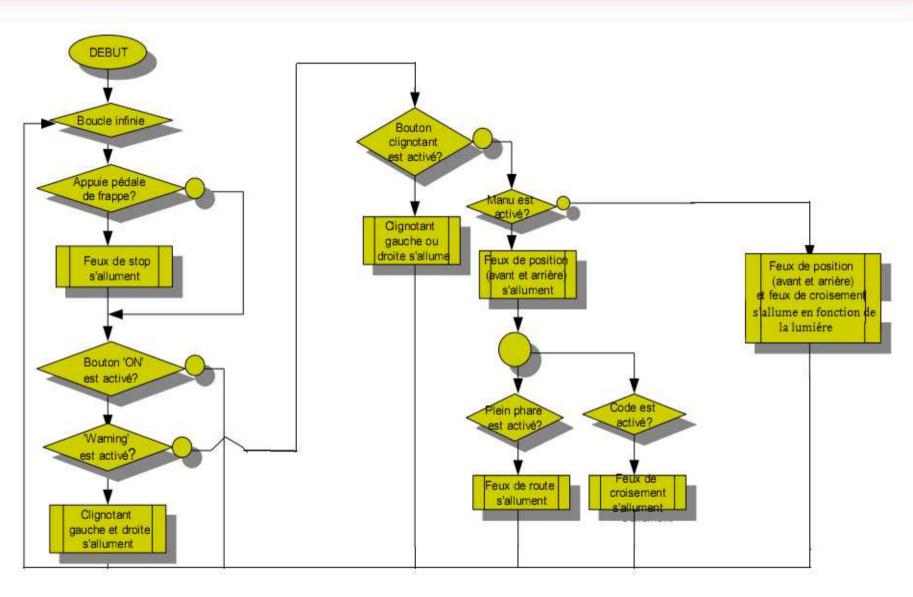

Planning Final

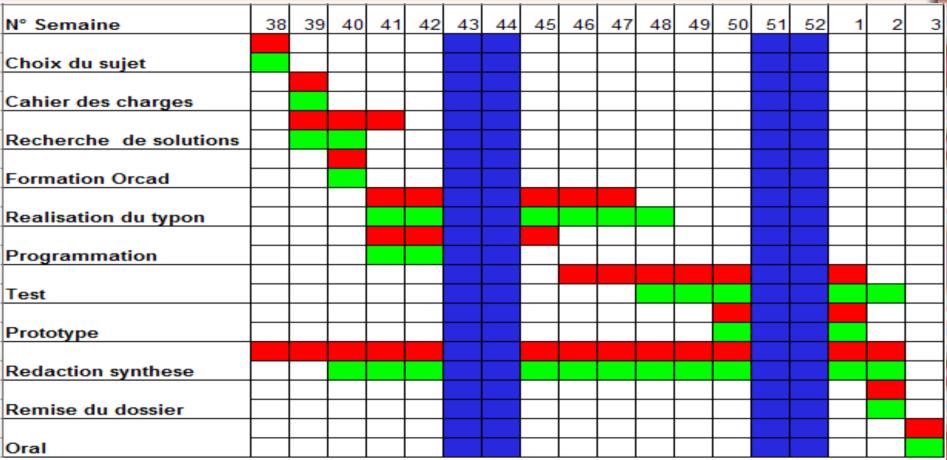

Prévisionnel	Vacance	Réel
--------------	---------	------

Conclusion

